

Calculation of voltage values on pin PC0[A0] if one button is pressed at each time.

$$U_{PC0_{Right}} = U \frac{0}{R2} = 5 \cdot \frac{0 \text{ k}\Omega}{3 \text{ k}\Omega} = 0 \text{ V}$$

$$U_{PC0_{Up}} = U \frac{R3}{R2 + R3} = 5 \cdot \frac{0.33 \text{ k}\Omega}{3.33 \text{ k}\Omega} = 0.495 \text{ V}$$

$$U_{PC0_{Down}} = U \frac{R3 + R4}{R2 + R3 + R4} = 5 \cdot \frac{0.95 \text{ k}\Omega}{3.95 \text{ k}\Omega} = 1.203 \text{ V}$$

$$U_{PC0_{Left}} = U \frac{R3 + R4 + R5}{R2 + R3 + R4 + R5} = 5 \cdot \frac{1.95 \text{ k}\Omega}{4.95 \text{ k}\Omega} = 1.970 \text{ V}$$

$$U_{PC0_{Select}} = U \frac{R3 + R4 + R5 + R6}{R2 + R3 + R4 + R5 + R6} = 5 \cdot \frac{5.25 \text{ k}\Omega}{8.25 \text{ k}\Omega} = 3.182 \text{ V}$$

Calculation when no button is pressed

$$U_{PC0_{Right}} = U \frac{Inf}{R2 + Inf} = 5 \cdot \frac{Inf \text{ k}\Omega}{Inf \text{ k}\Omega} \approx 5 \cdot \frac{1}{1} = 5 \text{ V}$$

Calculation of ADC values for given voltage.

$$V_{Ref} = 5\text{V}$$

$$n = 10\text{bit}$$

$$ADC = \frac{U_{PC0}}{V_{Ref}} \cdot (2^n - 1) = \frac{0.495}{5} \cdot (2^{10} - 1) = 101[-]$$